


NAMA : BERLIAN VIDIA PUSPA

NIM : L200180107

KELAS : D

MODUL 12


Percobaan 1

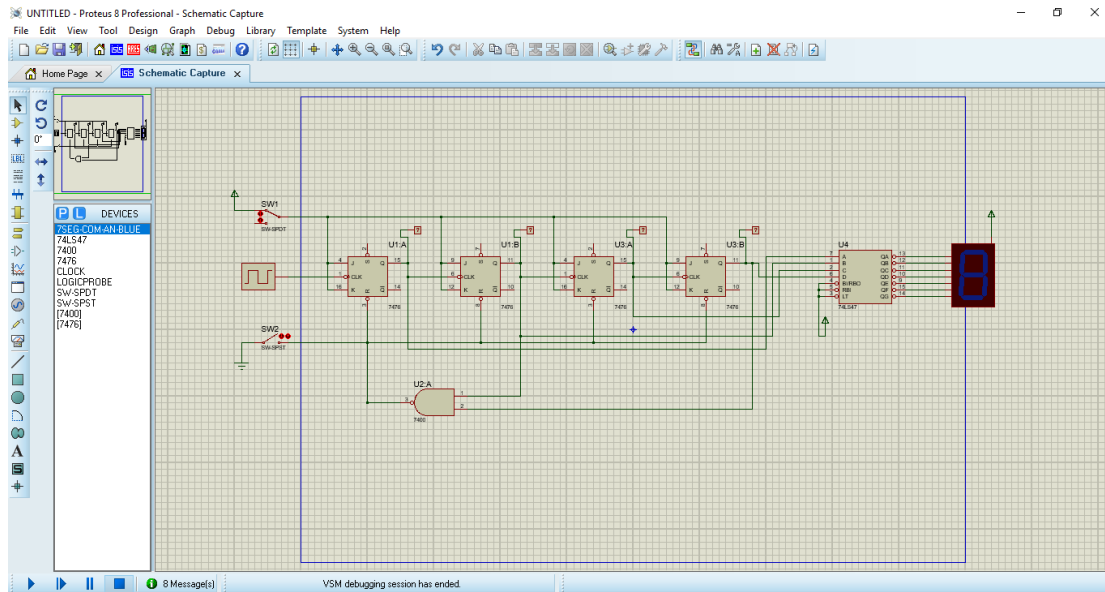

Jalankan rangkaian, dan bagaimana output yang terlihat pada seven segment!

Output menampilkan angka urut dari 0-9 tiap detik secara cepat

Percobaan 2

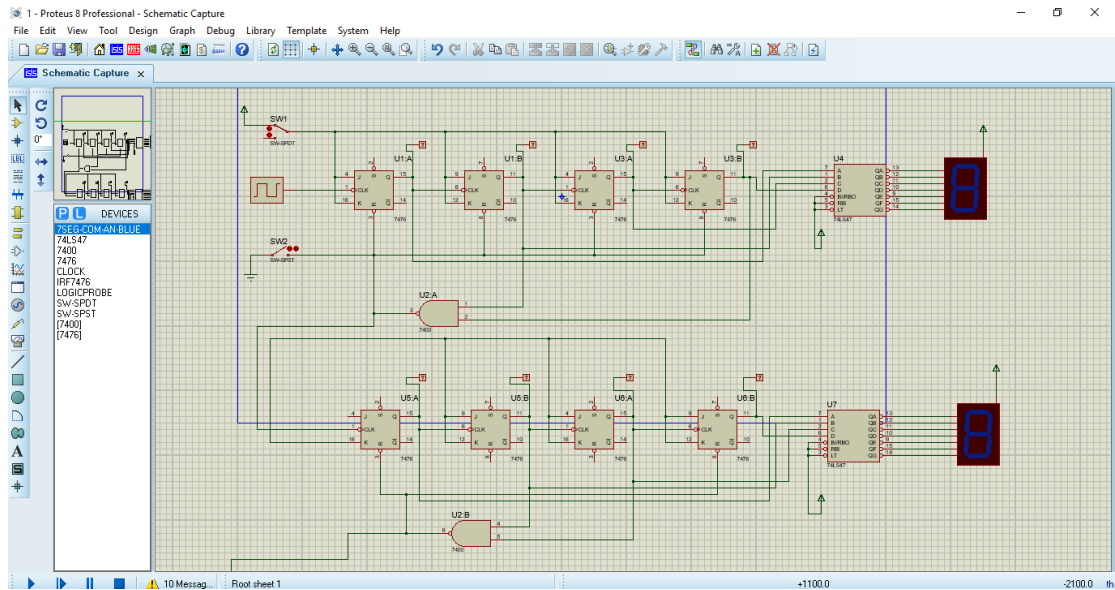

Ubah frekuensi clock menjadi 250Hz. Apakah fungsi clock pada rangkaian diatas?

Fungsinya untuk mempercepat dan memperlambat output

Jelaskan kegunaan SW-SPDT pada rangkaian diatas?

Untuk mencari nilai dekoder apakah 0 atau 1.

Jelaskan kegunaan dari SW-SPDT pada rangkaian diatas?

Memaksa nilai reset menjadi 0